

تم تحميل هذا الملف من موقع ملفات الكويت التعليمية



ملفات الكويت
التعليمية

com.kwedufiles.www/:https

* للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر العلمي اضغط هنا

<https://kwedufiles.com/13>

* للحصول على جميع أوراق الصف الحادي عشر العلمي في مادة فизياء ولجميع الفصول، اضغط هنا

<https://kwedufiles.com/13physics>

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر العلمي في مادة فизياء الخاصة بـ الفصل الأول اضغط هنا

<https://www.kwedufiles.com/13physics1>

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للصف الحادي عشر العلمي اضغط هنا

<https://www.kwedufiles.com/grade13>

* لتحميل جميع ملفات المدرس يوسف عزمي اضغط هنا

bot_kwlinks/me.t//:https للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا

الروابط التالية هي روابط الصف الحادي عشر العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي

مجموعة الفيسبوك

صفحة الفيسبوك

مجموعة التلغرام

بوت التلغرام

قناة التلغرام

رياضيات على التلغرام

كتاب الأحياء



وزارة التربية
منطقة حولي التعليمية
ثانوية فهد الدويري بنين
قسم الفيزياء و الكيمياء

المنهج التكميلي

السنة الأولى

الصف العادي شهر (11)

اسم الطالب :

الصف :

إعداد

أ / يوسف بدر عزصي

مدير المدرسة

أ / معاذ التوره

الموجه الفني


أ / محمود الحمادي

رئيس القسم

أ / نبيل الدالي

الدرس (2 - 2) : المقاومة الكهربائية و قانون أوم

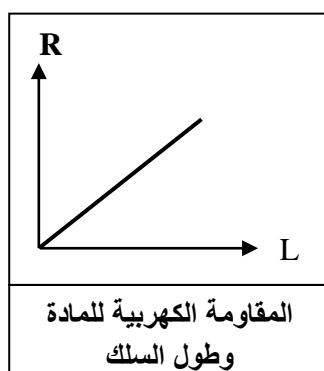المقاومة الكهربائية [الإعاقات التي تواجهها الألكترونات بسبب تصادمها مع ذرات المطرز وتصادمها مع بعضها]




[العوامل التي تتوقف عليها المقاومة الكهربائية]

1- طول السلك (L) : تتناسب المقاومة الكهربائية ظردياً مع طول السلك .

2- مساحة مقطع السلك (A) : تتناسب المقاومة الكهربائية مكسيماً مع مساحة المقطع .

3- نوع مادة السلك : المقاومة الكهربائية تتوقف على نوع المادة

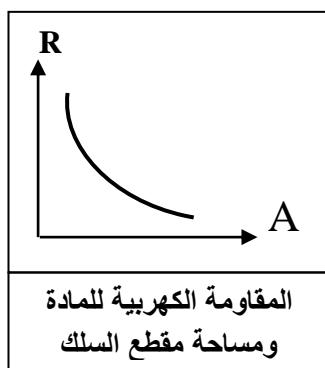4- درجة الحرارة : المقاومة الكهربائية تتوقف على درجة الحرارة




$$R = \frac{\rho L}{A}$$

[حساب المقاومة الكهربائية]

$$\rho = \frac{RA}{L}$$

[حساب المقاومة النوعية]

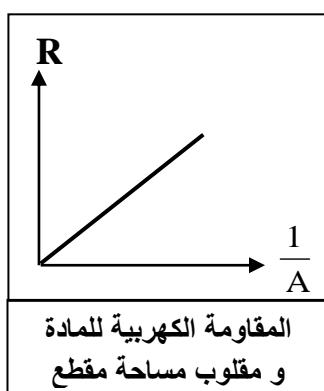مواد مقاومتها صفر عند درجات الحرارة المنخفضة جداً [المواد فائقة التوصيل]



[الأوميتر] جهاز يستخدم في قياس المقاومة الكهربائية

** تفاصيل المقاومة الكهربائية بوحدة الأوم (Ω)


** تفاصيل المقاومة النوعية بوحدة أوم . متر (Ω . m)

** تتوقف المقاومة النوعية على كل من نوع المادة و درجة الحرارة

** تتوقف المقاومة النوعية للنحاس على درجة الحرارة فقط

** تتوقف المقاومة النوعية في درجة حرارة الغرفة على نوع المادة فقط

[ماذا يحدث في الحالات الآتية]

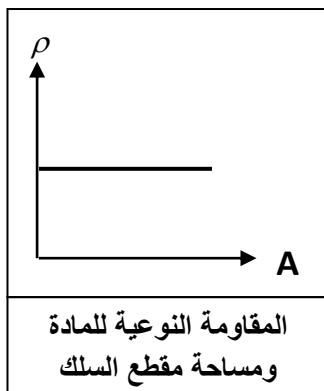

1- للمقاومة إذا زاد طول السلك إلى المثلثي .

المقاومة تزداد للضعف


2- للمقاومة إذا زادت مساحة مقطع السلك إلى المثلثي .

المقاومة تقل للنصف

3- للمقاومة النوعية إذا قلت مساحة المقطع لنصف ما كانت عليه .

المقاومة النوعية لا تتغير

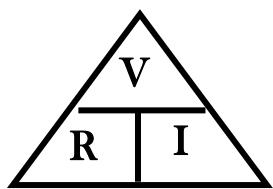قانون أوم [فرق الجهد يتناسب طردياً مع شدة التيار المار في مقاومة ثابتة عند ثبات درجة الحرارة]



** لحساب المقاومة الكهربية (R) نستخدم العلاقة $R = \frac{V}{I}$

مقاييس موصولة لفرق الجهد بين طرفيه (1 فولت) وتمر به تيار شدته (1 أمبير)

وحدة الأوم تكافئ V/A

[ماذا يحدث في الحالات الآتية :]

1- لشدة التيار عند مضاعفة فرق الجهد .



يزداد التيار للضعف

2- لشدة التيار عند مضاعفة المقاومة الكهربية .

يقل التيار النصف

3- للمقاومة الكهربية عند مضاعفة فرق الجهد .

تبقي المقاومة ثابتة لأن المقاومة لا تتوقف على فرق الجهد وشدة التيار

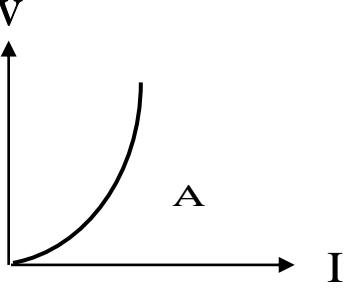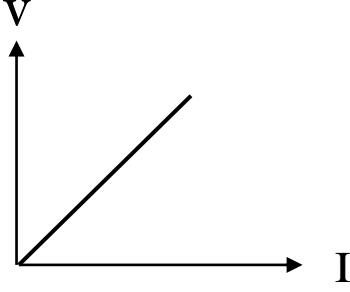المقاومات غير الأومية	المقاومات الأومية	وجه المقارنة
لا تتحقق قانون أوم	تحقق قانون أوم	تحقيق قانون أوم
طردية لا خطية	طردية خطية	شكل العلاقة
		العلاقة البيانية (فرق الجهد وشدة التيار)
فرق الجهد بين طرفي مقاومة لا أومية وشدة التيار المار بها	فرق الجهد بين طرفي مقاومة أومية وشدة التيار المار بها	

[على لما يأتي :

1- يراعي عند إجراء تجربة قانون أوم عملياً فتح الدائرة بسرعة أو استخدام تيار كهربائي ضعيف .
حتى لا تسخن الأسلاك وبالتالي تزداد حرارتها وتزداد المقاومة الكهربائية

2- استخدام الريوستات في الدائرة الكهربائية .
لتغيير المقاومة الكلية للدائرة وبالتالي تغيير شدة التيار

مثال 1 : سلك طوله (200 m) ومساحة مقطعه ($2 \times 10^{-6} m^2$) ومقاومته النوعية ($2.5 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$) .
أ) أحسب مقاومة السلك .

$$R = \frac{\rho L}{A} = \frac{2.5 \times 10^{-8} \times 200}{2 \times 10^{-6}} = 2.5 \Omega$$

ب) أحسب فرق الجهد بين طرفي السلك عندما يمر به تيار شدته (4 A) .


$$V = I \times R = 4 \times 2.5 = 10 V$$

الدرس (2 - 3) : القدرة الكهربائية

القدرة الميكانيكية المشغل المبذول خلال وحدة الزمن

القدرة الكهربية حاصل ضرب شدة التيار وفرق الجهد

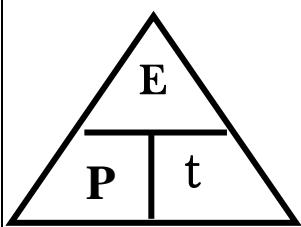أو معدل تحول الطاقة الكهربائية إلى أشكال أخرى (حرارية وضوئية)



$P = \frac{E}{t}$ ** لحساب القدرة الكهربية بدلالة الطاقة الكهربائية والزمن نستخدم العلاقة :

$P = I \times V$ ** لحساب القدرة الكهربية بدلالة شدة التيار وفرق الجهد نستخدم العلاقة :

$P = I^2 \times R$ ** لحساب القدرة الكهربية بدلالة شدة التيار والمقاومة نستخدم العلاقة :

تقاس القدرة الكهربية بوحدة الوات (W) ويكافئ J / S







الوات قدرة جهاز يستهلك طاقة (1 جول) في الثانية

ما المقصود : القدرة الكهربائية لمصباح كهربائي تساوي (100 W) .

المصباح يستهلك طاقة (J 100) في الثانية

علل : تختلف شدة إضاءة مصابيحين بالرغم من أنهما يعملان بنفس فرق الجهد الكهربائي .

بسبب اختلاف القدرة الكهربائية للمصابيحين

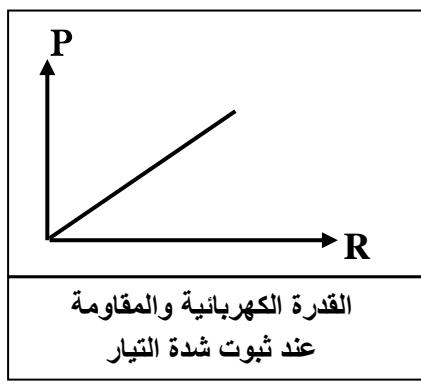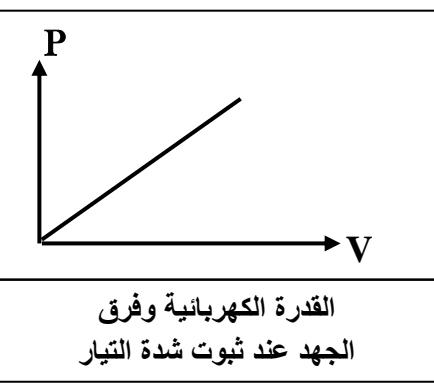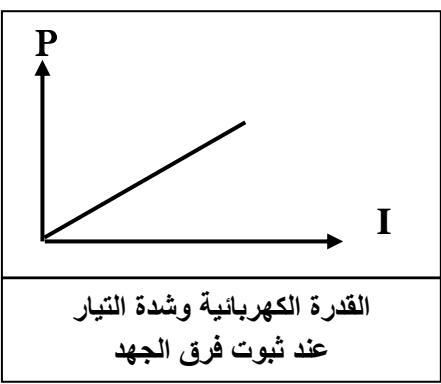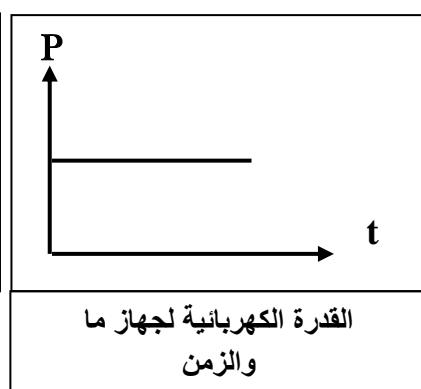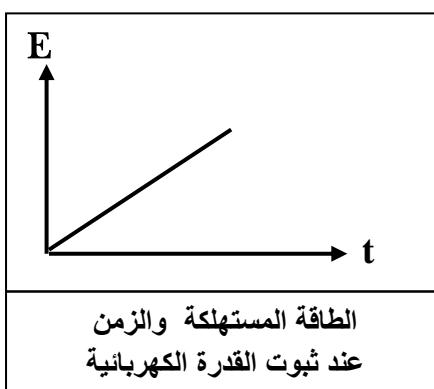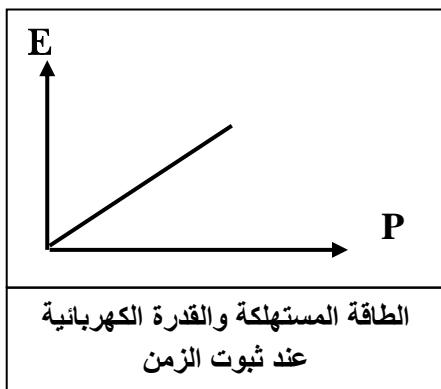

الطاقة الكهربائية

** لحساب الطاقة المستهلكة في المنزل نستخدم العلاقة : $E = P \times t$

** لحساب الطاقة المستهلكة في جهاز موصول على فرق جهد (V) نستخدم العلاقة : $E = IV \times t$

** لحساب الطاقة المستهلكة في مقاومة أومية (قانون جول) نستخدم العلاقة : $E = I^2 R \times t$

** الطاقة الحرارية الناتجة في مقاومة أومية تتناسب طردياً مع المقاومة - الزمن - مربع شدة التيار

** تفاصيل الطاقة المستهلكة في المنازل بوحدة **الكيلو وات . ساعة (KW.h)**

** الكيلو وات . ساعة (KW.h) = 3600000 جول (J)

مما يحدث في الحالات الآتية :

1- للطاقة الحرارية المتولدة في مقاومة أومية عند زيادة شدة التيار إلى المثلين .

زيادة الطاقة الحرارية إلى أربعة أمثال

2- للطاقة الحرارية المتولدة في جهاز موصول على فرق جهد ثابت عند زيادة شدة التيار إلى المثلين .

زيادة الطاقة الحرارية إلى المثلث

مثال 1 : مدفأة في داخلاها ملف تسخين واحد وتعمل على فرق جهد (240 V) ويمر فيها تيار شدته (5 A) .

أ- أحسب مقاومة الملف الواحد .

$$R = \frac{V}{I} = \frac{240}{5} = 48 \Omega$$

ب- أحسب القدرة المستهلكة عند استخدام الملف الواحد .

$$P = I \times V = 5 \times 240 = 1200 W$$





ج- أحسب الطاقة المستهلكة (بالجول) إذا استخدمت المدفأة لمدة يوم .

$$E = P \times t = 1200 \times (24 \times 60 \times 60) = 103680000 J$$

د- أحسب الطاقة المستهلكة (بالكيلو وات - ساعة) إذا استخدمت لنفس المدة .

$$E = \frac{103680000}{3600000} = 28.8 KW.h$$

الدرس (2-4) : الدوائر الكهربائية

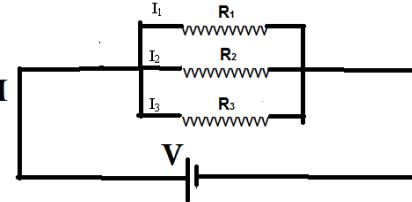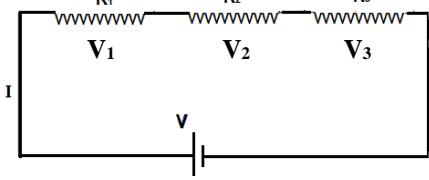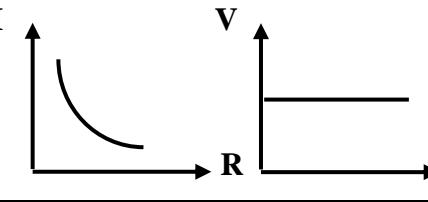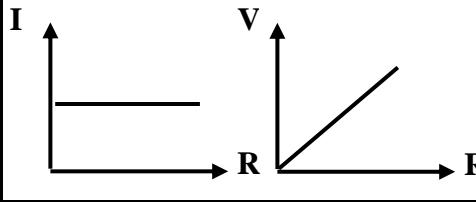دوائر التوازي	دوائر التوالى	وجه المقارنة
 <p>I</p> <p>V</p>	 <p>I</p> <p>V₁ V₂ V₃</p> <p>v</p>	1- رسم الدائرة الكهربائية
يتوزع بنسب عكسيه مع كل مقاومة	ثابت في كل مقاومة	2- شدة التيار في كل مقاومة
ثابت في كل مقاومة	يتوزع بنسب طردية مع كل مقاومة	3- فرق الجهد في كل مقاومة
$I_{eq} = I_1 + I_2 + I_3$	$I_{eq} = I_1 = I_2 = I_3$	4- شدة التيار الكلي في الدائرة
$V_{eq} = V_1 = V_2 = V_3$	$V_{eq} = V_1 + V_2 + V_3$	5- الجهد الكلي في الدائرة
$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$	$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$	6- المقاومة المكافئة في الدائرة
$R_{eq} = \frac{R_1}{N}$	$R_{eq} = N \times R_1$	7- المقاومة المكافئة في الدائرة في حالة التساوى
المقاومة المكافئة أصغر من أصغر مقاومة	المقاومة المكافئة أكبر من أكبر مقاومة	8- المقاومة المكافئة في الدائرة وعلاقتها بباقي المقاومات
لا ينقطع عن باقي المقاومات	ينقطع عن باقي المقاومات	9- نتيبة انقطاع التيار عن إحدى المقاومات
 <p>I</p> <p>V</p> <p>R</p>	 <p>I</p> <p>V</p> <p>R</p>	10- رسم العلاقات البيانية


علل لما يأتي :

- 1- توصل الأجهزة في المنازل على التوازي ولا توصل على التوالى .
- 2- أن في التوصيل على التوازي إذا انقطع التيار عن أحد الأجهزة لا ينقطع عن باقي الأجهزة في المنزل

مثال 1 : دائرة كهربائية تحتوي على ثلاثة مقاومات كما بالشكل المقابل .

أحسب :

أ) قيمة المقاومة المكافئة .

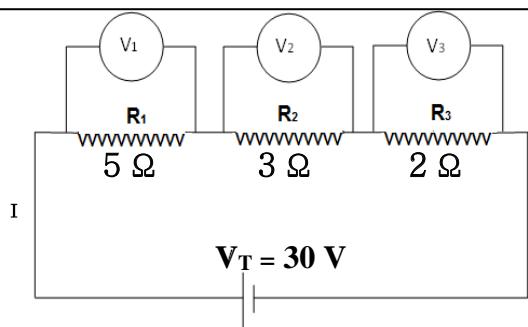

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 = 5 + 3 + 2 = 10 \Omega$$

ب) شدة التيار الكلي في الدائرة .

$$I_{eq} = \frac{V_{eq}}{R_{eq}} = \frac{30}{10} = 3 A$$

ج) شدة التيار المار في المقاومة (R1) .

$$I_1 = I_{eq} = 3 A$$

د) فرق الجهد في المقاومة (R1) .

$$V_1 = I_1 \times R_1 = 3 \times 5 = 15 V$$

هـ) القدرة المصروفة في المقاومة (R2) .

$$P_2 = I_2^2 \times R_2 = (3)^2 \times 3 = 27 W$$

و) الطاقة المصروفة في الدائرة خلال (10) ثواني .

$$E_T = I_T \times V_T \times t = 3 \times 30 \times 10 = 900 J$$


مثال 2 : من خلال الدائرة الكهربائية التالية . أحسب :

أ) قيمة المقاومة المكافئة .

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{20} + \frac{1}{20} + \frac{1}{40} = \frac{1}{8}$$

$$R_{eq} = 8 \Omega$$

ب) فرق الجهد الكلي في الدائرة .

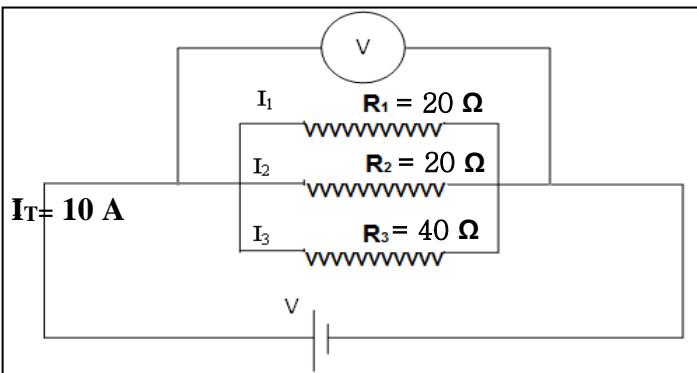

$$V_{eq} = I_{eq} \times R_{eq} = 10 \times 8 = 80 V$$

ج) فرق الجهد بين طرفي المقاومة (R1) .

$$V_1 = V_{eq} = 80 V$$

د) شدة التيار المار في المقاومة (R2) .

$$I_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{80}{20} = 4 A$$

هـ) القدرة المصروفة في المقاومة (R2) .

$$P_2 = I_2 \cdot V_2 = 4 \times 80 = 320 W$$

و) الطاقة المصروفة في الدائرة خلال دقيقة واحدة .

$$E_T = I_T \times V_T \times t = 10 \times 80 \times 60 = 48000 J$$