

تم تحميل هذا الملف من موقع ملفات الكويت التعليمية



ملفات الكويت  
التعليمية

[com.kwedufiles.www/:https](http://com.kwedufiles.www/:https)

\* للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا

\* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر العلمي اضغط هنا

<https://kwedufiles.com/14>

\* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر العلمي في مادة فيزياء ولجميع الفصول، اضغط هنا

<https://kwedufiles.com/14physics>

\* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر العلمي في مادة فيزياء الخاصة بـ الفصل الثاني اضغط هنا

<https://www.kwedufiles.com/14physics2>

\* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للصف الثاني عشر العلمي اضغط هنا

<https://www.kwedufiles.com/grade14>

للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا [bot\\_kwlinks/me.t/:https](http://bot_kwlinks/me.t/:https)

الروابط التالية هي روابط الصف الثاني عشر العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي

مجموعة الفيسبوك

صفحة الفيسبوك

مجموعة التلغرام

بوت التلغرام

قناة التلغرام

رياضيات على التلغرام



قناة فيزياء  
الكونية  
الثانية  
قناة تعليمية للفيزياء

CamScanner

## الدرس ( 1-2 ) : التيار المتردد

وجه المقارنة	التيار المستمر ( DC )	التيار المتردد ( AC )
التعريف	تيار ثابت الشدة و ثابت الاتجاه	تيار يتغير اتجاهه كل نصف دورة ومعدل شدته يساوي صفر في الدورة الواحدة
جهاز توليده	البطارية	المولد الكهربائي
الرمز في الدائرة	-	-
التمثيل البياني	V	V

وجه المقارنة	الجهد المتردد اللحظي	التيار المتردد الآني
التعريف	الجهد المتردد في أي لحظة	التيار الذي يسري في المقاومة ويتغير جيبياً مع الزمن
القانون	$V = V_{\max} \sin(\omega t + \phi)$	$I = I_{\max} \sin(\omega t + \phi)$

شدة الفعالة للتيار المتردد التيار المتردد في نفس المقاومة خلال الفترة الزمنية نفسها


الشدة الفعالة للتيار المتردد ( $I_{\text{rms}}$ )	الجهد الفعال للتيار المتردد ( $V_{\text{rms}}$ )
$I_{\text{rms}} = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}}$	$V_{\text{rms}} = \frac{V_{\max}}{\sqrt{2}}$
الطاقة الحرارية ( E ) في المقاومة	القدرة الحرارية ( P ) في المقاومة
$E = I_{\text{rms}}^2 \cdot R \cdot t$	$P = I_{\text{rms}}^2 \cdot R$

إذا مر تيار مستمر وأخر متردد كل على حدة في مقاومة لها قيمة نفسها وخلال نفس الفترة الزمنية يتولد نفس كمية الحرارة


\*\* الشدة الفعالة للتيار المتردد الجيبي تناسب طردياً مع شدته العظمى

\*\* الأجهزة الكهربائية التي تعمل على التيار المتردد تسجل عليها **الشدة الفعالة للتيار المتردد**

\*\* الأجهزة المستخدمة لقياس شدة التيار والجهد المتردد من أمبير وفولتاميتري تقيس **الشدة الفعالة للتيار المتردد**

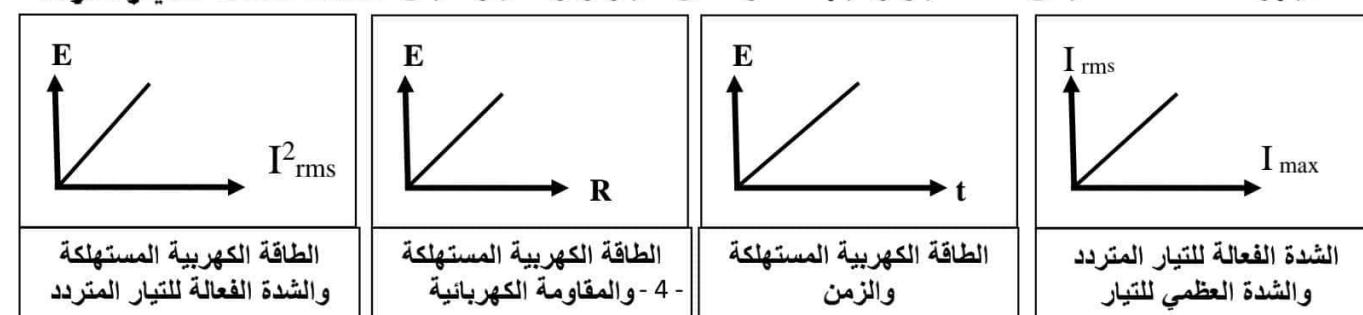

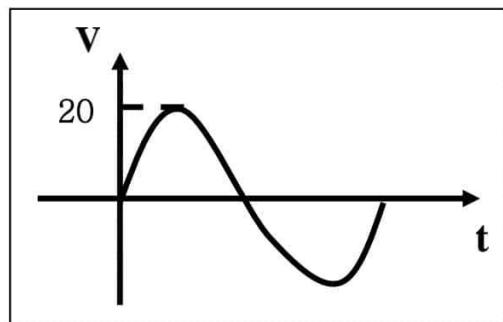**مثال 1:** مقاومة  $(10 \Omega)$  تتصل بمصدر تيار متعدد يتغير جهدها حسب المعادلة  $V = +20\sin(100\pi t)$  أحسب



1- الشدة الفعالة لفرق الجهد .

$$V_{rms} = \frac{V_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{20}{\sqrt{2}} = 14 \text{ V}$$

2- الشدة الفعالة لشدة التيار .

$$I_{rms} = \frac{V_{rms}}{R} = \frac{14.14}{10} = 1.4 \text{ A}$$

3- الشدة العظمي لشدة التيار .

$$I_{max} = \frac{V_{max}}{R} = \frac{20}{10} = 2 \text{ A}$$

4- أكتب معادلة التيار .

$$I = 2 \sin(100\pi t)$$

5- تردد التيار المتردد .

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{100\pi}{2\pi} = 50 \text{ Hz}$$

6- الزمن الدوري للتيار المتردد .

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0.02 \text{ S}$$

7- معدل استهلاك الطاقة (القدرة) .

$$P = I_{rms}^2 \cdot R = (1.4)^2 \times 10 \approx 20 \text{ W}$$

8- الطاقة المصروفة خلال دقيقتين .










$$E = P \cdot t = 20 \times (2 \times 60) = 2400 \text{ J}$$

التيار يسبق الجهد	الجهد يسبق التيار	التيار والجهد متفق الطور	وجه المقارنة
$\Phi = -$	$\Phi = +$	$\Phi = 0$	قيمة فرق الطور ( $\Phi$ )
			الشكل على شاشة راسم الإشارة
			رسم متجهات شدة التيار وفرق الجهد













أقرب مسافة أفقية بين قمتين مترادفتين لنحنى فرق الجهد وشدة التيار

فرق الطور

## توضیح قانون اوم ملى دوائر التيار المتردد
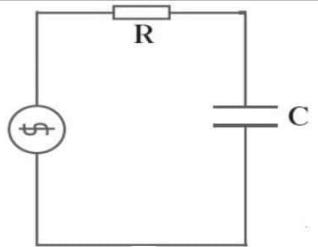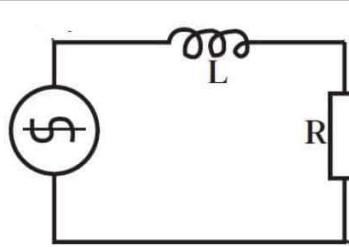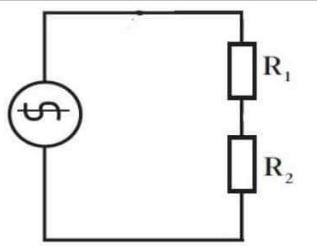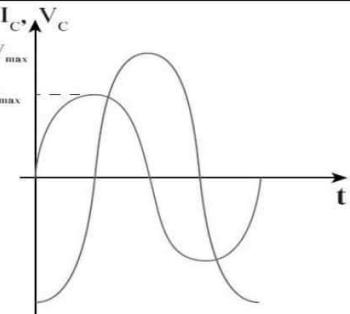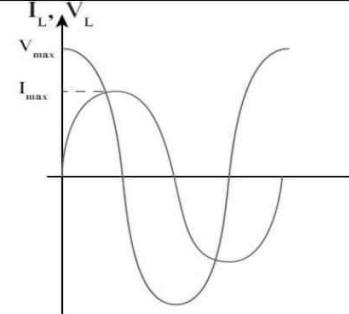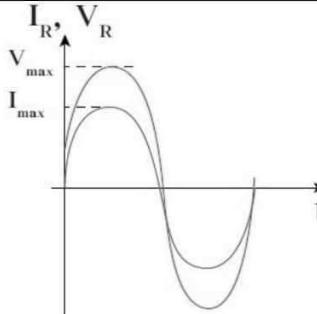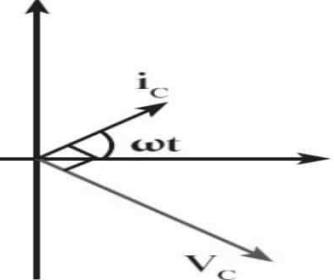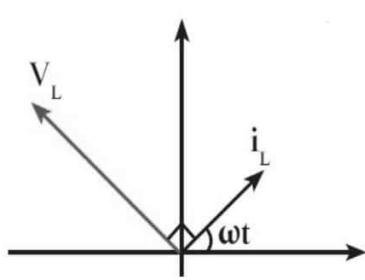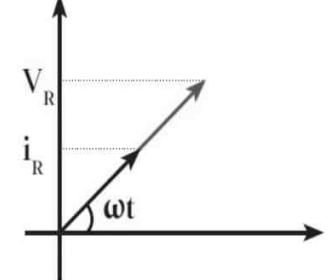
<b>3- مكثف و مقاومة أومية</b> <b>المكثف :</b> لوحين معدنيين مت مقابلين بينهما مادة عازلة	<b>2- ملف حي نقي و مقاومة أومية</b> <b>الملف الحي النقي :</b> الملف الذي له تأثير حي و مقاومته الأومية معدومة	<b>1- مقاومتين أو ميتين</b> <b>المقاومة الصرفة :</b> مقاومة تحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حرارية وليس لها تأثير حي	دائرة كهربية
			رسم الدائرة الكهربائية
$\Phi = -90^\circ$	$\Phi = +90^\circ$	$\Phi = 0^\circ$	فرق الطور
			الشكل على شاشة راسم الإشارة
			رسم متوجه التيار والجهد
$i_C = i_m \sin(\omega t)$	$i_L = i_m \sin(\omega t)$	$i_R = i_m \sin(\omega t)$	معادلة التيار
$V_C = V_m \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$	$V_L = V_m \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$	$V_R = V_m \sin(\omega t)$	والجهد
<b>الممانعة السعوية ( <math>X_C</math> ) :</b> الممانعه التي يبديها المكثف لمرور التيار المتردد خلاله	<b>الممانعة الحثية ( <math>X_L</math> ) :</b> الممانعه التي يبديها الملف لمرور التيار المتردد خلاله	<b>الممانعة الأومية ( <math>R</math> ) :</b> الممانعه التي تبديها المقاومة لمرور التيار خلالها	تعريف الممانعة
$X_C = \frac{V_{C\max}}{i_{C\max}} = \frac{V_{Crms}}{i_{Crms}}$ $X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{\omega C}$	$X_L = \frac{V_{L\max}}{i_{L\max}} = \frac{V_{Lrms}}{i_{Lrms}}$ $X_L = 2\pi f L = \omega L$	$R = \frac{V_{R\max}}{i_{R\max}} = \frac{V_{Rrms}}{i_{Rrms}}$ $R = \frac{\rho L}{A}$	حساب الممانعة

1- تردد التيار (السرعة الزاوية) 2- سعة المكثف	1- تردد التيار (السرعة الزاوية) 2- معامل الحث الذاتي	1- المقاومة النوعية للسلك 2- طول السلك 3- مساحة مقطع السلك	عوامل الممانعة
$X_C \propto \frac{1}{f}$ $X_C \propto \frac{1}{C}$ $X_C \propto \frac{1}{f C}$ $X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{\omega C}$	$X_L \propto f$ $X_L \propto L$ $X_L \propto f L$ $X_L = 2\pi f L = \omega L$		استنتاج قانون الممانعة
الممانعة السعوية تقلل للنصف	الممانعة الحثية ترداد للمثلث	الممانعة الاوومية لا تتغير	زيادة تردد التيار للمثلث
طاقة كهربائية مختزنة	طاقة مغناطيسية مختزنة	طاقة حرارية مستهلكة	تحول الطاقة الكهربية
$U_E = \frac{1}{2} C \cdot V_{rms}^2$	$U_B = \frac{1}{2} L \cdot i_{rms}^2$	$E = i_{rms}^2 \cdot R \cdot t$	حساب الطاقة الناتجة
1- فرق الجهد الفعال 2- سعة المكثف	1- الشدة الفعالة للتيار 2- معامل الحث الذاتي	1- الشدة الفعالة للتيار 2- المقاومة الاوومية 3- الزمن	عوامل الطاقة الناتجة

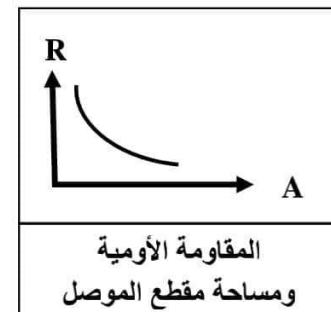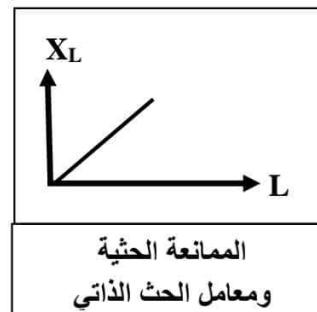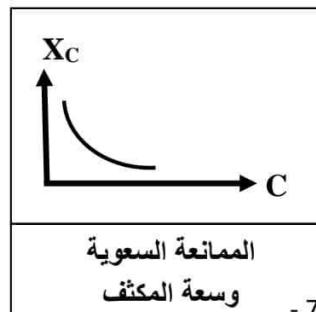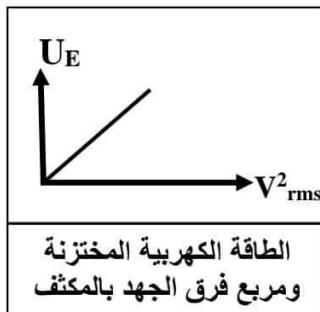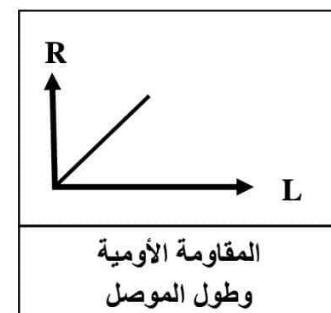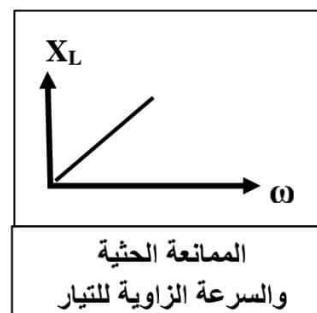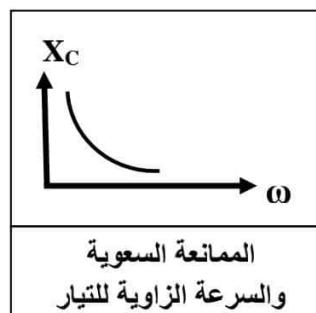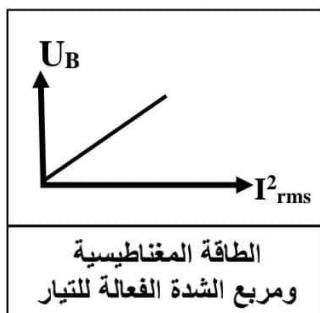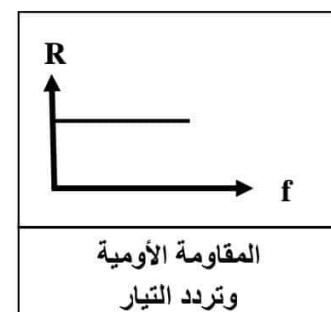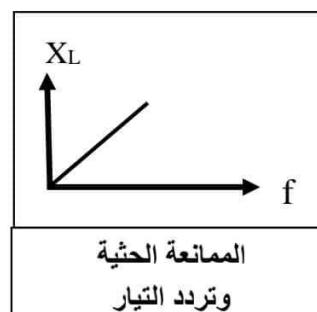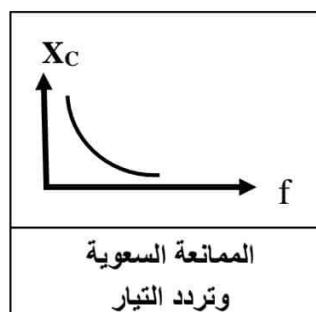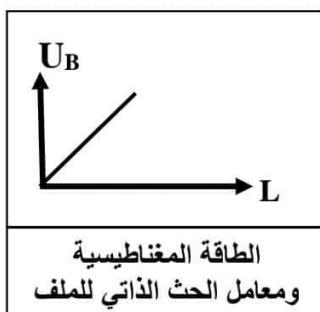

### تعميلات على المقاومة المصرفية

1- تكون المقاومة المصرفية على شكل ملف ملفوف لفافاً مزدوجاً أو على شكل سلك مستقيم.

لإلغاء الحث الذاتي الناتج ( $L = 0$ )

2- لا تصلح المقاومة في فصل التيارات مختلفة التردد.

لأن قيمة المقاومة لا تتغير بتغيير نوع التيار ولا تتغير بتغيير التردد

### تعميلات على الملف الحثي

3- وجود ممانعة حثية في الملف الحثي أو الجهد يسبق التيار في دوائر التيار المتردد التي تحتوي على ملف حثي نقي

لأن التيار المتردد متغير الشدة والاتجاه وبالتالي يولد في الملف قوة دافعة عكسية تقاوم مرور التيار

4- لا تظهر أو تندم ممانعة حثية في دوائر التيار المستمر.

لأن تردد التيار المستمر يساوي صفر ( $f = 0$ ) وتصبح الممانعة الحثية تساوي صفر ( $X_L = 2\pi f L = 0$ )

5- الملف النقي لا يحول أي جزء من الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية.

لأن مقاومته الأوممية تساوي صفر والممانعة الأوممية هي التي تحول الطاقة الكهربائية إلى حرارية

6- تستخدم الملفات الحثية في فصل التيارات مختلفة التردد في الأجهزة اللاسلكية.

الملفات تسمح بمرور التيارات المنخفضة التردد (منخفضة  $XL$ ) وتقاوم مرور التيارات عالية التردد (عالية  $XL$ )

### تعميلات على المكثف

7- وجود الممانعة السعوية في المكثف أو الجهد يتأخر عن التيار في دوائر التيار المتردد التي تحتوي على مكثف.

لأن ممانعة المكثف تنشأ من تراكم الشحنات على لوحي المكثف ويحدث فرق جهد عكسي يقاوم التيار

8- دائرة التيار المستمر التي تحوي مكثف تكون كأنها دائرة مفتوحة (الممانعة السعوية لا نهاية القيمة).

لأن تردد التيار المستمر يساوي صفر فتكون الممانعة السعوية لا نهاية القيمة ( $X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{0} = \infty$ )

9- يسمح المكثف بمرور التيار المتردد خلال الدائرة الكهربائية على الرغم من وجود المادة العازلة بين اللوحين.

لأن التيار المتردد يحدث له عمليتي شحن وتفريج في الدورة الواحدة ويسبب تعاقبهما يمر التيار بالدائرة

10- تستخدم المكثفات في فصل التيارات مختلفة التردد في الأجهزة اللاسلكية.

المكثفات تسمح بمرور التيارات عالية التردد (منخفضة  $XC$ ) وتقاوم التيارات المنخفضة التردد (عالية  $XC$ )

ماذا يحدث :

1- للطاقة المغناطيسية في الملف الحثي عند زيادة الشدة الفعالة للتيار المتردد في الملف إلى المثلث.

تزيادة لأربعة أمثال

2- للطاقة الكهربائية المخزنة في المكثف عندما يقل فرق الجهد الفعال لنصف ما كان عليه.

نقل للربع

- \*\* ملف حي نقى ممانعه الحثية (15) أوم وصل بدائرة تيار متعدد تحتوى على مصدر جهد الفعال (150) فولت  
 فان الطاقة المستهلكة فى الملف لمدة ثانية بوحدة الجول صفر
- \*\* دائرة تحتوى مكثف فإذا وضع مادة عازلة بين لوحيه فان سعة المكثف تزداد والممانعة السعوية تقل  
 وشدة التيار تزداد
- \*\* دائرة تحتوى على ملف نقى فإذا زاد عدد اللفات فان معامل الحث الذاتي يزداد والممانعة الحثية تزداد  
 وشدة التيار تقل

مثال 1 : دائرة تيار متعدد تحتوى على ملف نقى معامل حثه الذاتي ( 0.01 H ) يمر فيه تيار لحظي يتمثل بالعلاقة

$$\text{التالية} : i(t) = 2 \sin 100\pi t . \text{ احسب} :$$

أ) الممانعة الحثية .

$$X_L = \omega L = 100\pi \times 0.01 = 3.14 \Omega$$

ب) شدة التيار الفعال على طرفي الملف .

$$I_{rms} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} A$$

ج) فرق الجهد الفعال على طرفي الملف .

$$V_{rms} = I_{rms} \times X_L = \sqrt{2} \times 3.14 = 4.4 V$$

د) الطاقة المغناطيسية المخزنـة في الملف .

$$U_B = \frac{1}{2} L \cdot i_{rms}^2 = \frac{1}{2} \times 0.01 \times (\sqrt{2})^2 = 0.01 J$$

مثال 2 : دائرة تيار متعدد تحتوى على مكثف سعته تساوي ( 400 μF ) يمر فيه تيار لحظي يتمثل بالعلاقة التالية :

$$i = 4 \sin 100\pi t . \text{ احسب} :$$

أ) الممانعة السعوية .

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{100\pi \times 400 \times 10^{-6}} \approx 8 \Omega$$

ب) شدة التيار الفعال على طرفي المكثف .

$$I_{rms} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2.8 A$$

ج) فرق الجهد الفعال على طرفي المكثف .

$$V_{rms} = I_{rms} \times X_C = 2.8 \times 8 = 22.4 V$$

د) الطاقة الكهربائية المخزنـة في المكثف .

$$U_E = \frac{1}{2} C \cdot V_{rms}^2 = \frac{1}{2} \times 400 \times 10^{-6} \times (22.4)^2 = 0.1 J$$

## دائرة تستوي على مقاومة أومية وملف حشى ذاتي ومتغير

رسم متجهات الجهد	رسم متجهات الممانعة	رسم الدائرة الكهربائية

حساب الجهد الكلي :

$$V_T = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2}$$

حساب المقاومة الكلية :

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

حساب فرق الطور :

$$\tan \phi = \frac{X_L - X_C}{R}$$


## دائرة الرنين الكهربائي

مكونات دائرة الرنين	رسم الدائرة الكهربائية
1- مكثف متغير السعة 2- ملف حشى 3- مقاومة أومية 4- مصدر تيار متعدد	
استنتاج قانون لحساب تردد الرنين $X_L = X_C$ $2\pi f_0 L = \frac{1}{2\pi f_0 C}$ $f_0^2 = \frac{1}{4\pi^2 LC}$ $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$	خواص دائرة الرنين 1- الممانعة الحشية مساوية للممانعة السعوية 2- المقاومة الكلية تساوي المقاومة الأومية 3- المقاومة الكلية أقل ما يمكن و يمر بها أكبر تيار 4- الجهد والتيار في الدائرة متافقين الطور


فرق الطور ( $\Phi$ ) = صفر

المقاومة الكلية (Z) =

الجهد الكلي (V\_T) =

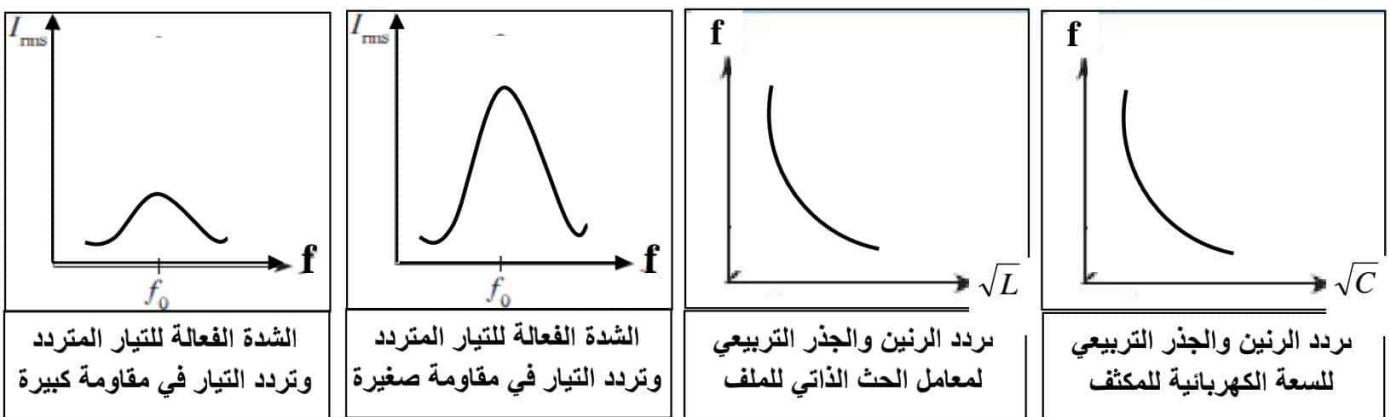

\*\* في الشكل المقابل :

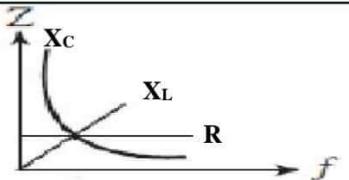

- 1- سجل على الرسم العلاقة البيانية تمثل كلا من ( R ) و ( X\_L ) و ( X\_C )
- 2- ماذا تمثل نقطة تلاقى العلاقات البيانية الثلاث فى الرسم ؟ تردد الرنين

عند تردد أكبر من تردد الرنين	عند تردد الرنين	عند تردد أقل من تردد الرنين
الجهد يسبق التيار	الجهد يتأخر عن التيار	فرق الطور
الممانعة الحثية للملف أكبر من الممانعة السعوية للمكثف	الممانعة الحثية للملف تساوي الممانعة السعوية للمكثف	التفسير

حالة تكون فيها ممانعة الدائرة أقل مما يمكن ويمر بها أكبر شدة تيار

تردد التيار عند ما تتساوى الممانعة الحثية للملف مع الممانعة السعوية للمكثف

الرنين الكهربائي

تردد الرنين

علل لما يأتي :

- 1- في دائرة تحوى مقاومة وملف نقى ومكثف يكون جمع الجهود الكلى للعناصر الثلاثة هو جمع اتجاهي وليس عددياً لأنها مختلفة في زوايا الطور

2- في حالة الرنين يكون في دائرة الرنين أكبر قيمة لشدة التيار المار بالدائرة .

لأن الممانعة الحثية متساوية للممانعة السعوية والمقاومة الكلية تساوى المقاومة الأوليمية وبالناتي المقاومة الكلية أقل مما يمكن ويمر بها أكبر تيار

\*\* دائرة تيار متردد تحتوى مقاومة صرفة وملف نقى وفرق الجهد يتغير حسب العلاقة :

$$\tan 45 = \frac{X_L}{R} = 1$$

فإن ذلك يعني الجهد يسبق التيار والممانعة الحثية تساوى المقاومة الأوليمية لأن

\*\* دائرة تيار متردد تحتوى مقاومة صرفة وملف نقى وفرق الجهد يتغير حسب العلاقة :

$$\tan -26.5 = -\frac{X_C}{R} = -\frac{1}{2}$$

فإن ذلك يعني الجهد يتأخر عن التيار والممانعة السعوية نصف المقاومة الأوليمية لأن

مثال 1 : دائرة تيار متردد تتكون من مقاومة صرفة مقدارها ( $\Omega = 100$ ) وملف نقى معامل تأثيره الذاتي ( $0.5 \text{ H}$ )

ومكثف سعته ( $14 \mu\text{F}$ ) ومصدر تيار متردد جهد الفعال ثابت ويساوي ( $V = 200$ ) ويمكن التحكم في تغيير ترددده .

أ ) أحسب تردد التيار لكي تصبح ممانعة المكثف متساوية للممانعة الملف الحثي ( تردد الرنين ) .

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{0.5 \times 14 \times 10^{-6}}} = 60 \text{ Hz}$$

ب) أحسب شدة التيار الفعال في الدائرة .

$$I_{rms} = \frac{V_{rms}}{R} = \frac{200}{100} = 2 \text{ A}$$

مثال 2 : دائرة تيار متردد تتكون من مصدر تيار متردد يتصل على التوالى بمقاومة صرفة ( $\Omega = 20$ ) وملف ممانعه

السعوية ( $\Omega = 60$ ) وملف حثى غير نقى ممانعه الحثية ( $\Omega = 100$ ) ومقاومته الأوليمية ( $\Omega = 10$ ). أحسب المقاومة الكلية .

$$R_T = R + R_L = 20 + 10 = 30 \text{ } \Omega$$

$$Z = \sqrt{R_T^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{30^2 + (100 - 60)^2} = 50 \text{ } \Omega$$



# فیزیاء الكويت

قناة تعليمية للفيزياء

تابعنا على

يوتيوب

<https://www.youtube.com/channel/UCawnSEz3mWw2TGACIs-gCNg>

انستجرام [mohhagmoh1@gmail.com](https://www.instagram.com/mohhagmoh1/)

M.Hagag@

ماى يو



قناة  
فيزياء الكويت  
الصف الثاني  
عشر