

# أوراق عمل الدوائر الكهربائية غير مجابة



تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج القطرية

موقع المناهج ← المناهج القطرية ← الصف الخامس ← علوم ← الفصل الأول ← ملفات متنوعة ← الملف

تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 16:48:16 2025-12-07

ملفات اكتب للمعلم اكتب للطالب | اختبارات الكترونية | اختبارات احلول | عروض بوربوينت | أوراق عمل  
منهج انجليزي | ملخصات وتقارير | مذكرات وبنوك | الامتحان النهائي | للمدرس

المزيد من مادة  
علوم:

إعداد: الزبير بن العوام

## التواصل الاجتماعي بحسب الصف الخامس



الرياضيات



اللغة الانجليزية




اللغة العربية



ال التربية الاسلامية



المواد على تلغرام

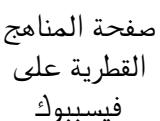

صفحة المناهج  
القطرية على  
فيسبوك

## المزيد من الملفات بحسب الصف الخامس والمادة علوم في الفصل الأول

أوراق عمل في الدوائر الكهربائية مع الإجابة النموذجية

1

أوراق عمل في الدوائر الكهربائية غير مجابة

2

حل أسئلة الكتاب المدرسي نهاية الفصل

3

أوراق عمل مدرسة الخور نهاية الفصل غير مجابة

4

أوراق عمل الفرقان نهاية الفصل غير مجابة

5



الصف: الخامس ( )	الاسم: _____
قسم العلوم العامة	أسئلة إثرائية (2025/2026) (04)
الدروس من (2.2) إلى (2.4)	الوحدة الثانية
كيف أبني الدوائر الكهربائية – كيف أستطيع أن أرسم مخططات الدوائر الكهربائية – كيف أستطيع أن أستخدم مخطط دائرة كهربائية لأبنيها – ماذا أعرف عن الدوائر الكهربائية	الدوائر الكهربائية

ملحوظة: التدريبات الإثرائية لا تغنى عن أسئلة الكتاب المدرسي.

أولاً: الأسئلة الموضوعية:

لماذا تعد الدائرة المقابلة متصلة على التوالي؟



1

تتضمن مساراً واحداً

A

المفتاح الكهربائي مغلق

B

لا يوجد انفصال بين مكوناتها

C

تتضمن مصباحاً كهربائياً واحداً

D

ماذا يمثل الرمز المبين بالشكل؟



2

بطارية

A

خلية كهربائية

B

مصباح كهربائي

C

أسلاك كهربائية

D

أي المكونات الكهربائية الآتية يُنتج صوتاً؟

3

بطارية

A

جرس كهربائي

B

مقاومة كهربائي


C

محرك كهربائي

D

لماذا لا تعمل الدائرة الموضحة بالشكل المقابل؟

4

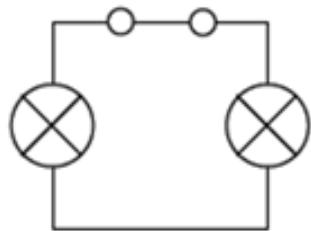

عدم وجود خلية كهربائية

A

وجود مفتاح كهربائي مفتوح

B

عدم وجود مفتاح كهربائي مغلق

C

وجود مصباحين كهربائيين على التوالي

D

الرؤية: متعلم رياضي لتنمية مستدامة.




ثانياً: الأسئلة المقالية:

1- قارن مع الرسم بين الدوائر الكهربائية المتصلة على التوازي والمتصلة على التوالى:

المقارنة	التوازي	التوالى
مسار التيار		
الرسم		

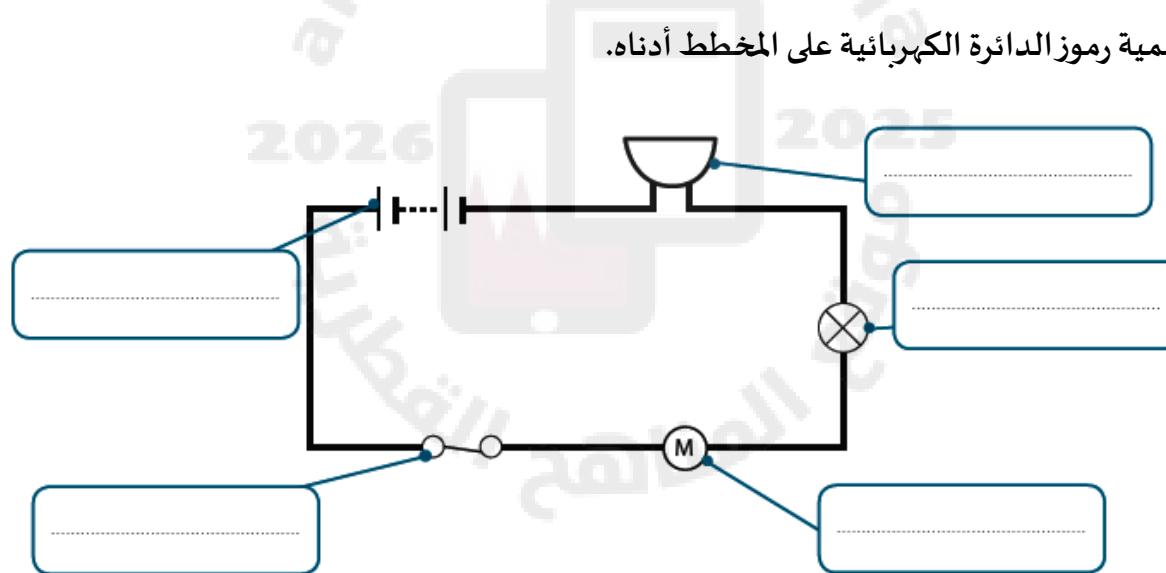2- قم بتسمية رموز الدائرة الكهربائية على المخطط أدناه.



3- ما شرط سريان تيار كهربائي في دائرة كهربائية؟

أ-

ب-

4- ارسم رمز كلا ممالي:

البطارية	المحرك الكهربائي

الرؤية: متعلم رياضي لتنمية مستدامة.